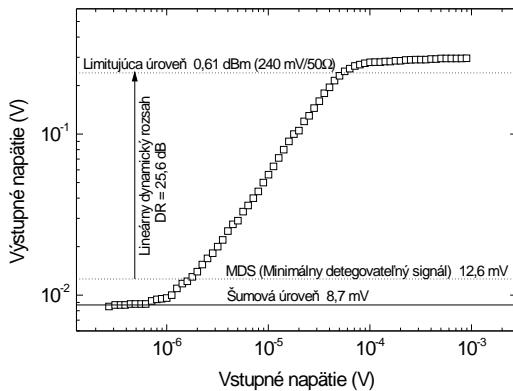


# MERANIA NA PRIJÍMAČI IMPUZNÉHO SPEKTROMETRA JMR

1. novembra 2007

## Meranie dynamického rozsahu

Dynamický rozsah prijímača udáva v jednotkách dB (decibel) pomer medzi úrovňou najslabšieho prijímaného signálu (minimálny detegovateľný signál–MDS) k úrovni najsilnejšieho, pri zachovaní požadovanej linearity. Dolná hranica dynamického rozsahu (DR) závisí od šumového čísla prijímača (od vlastného šumového výkonu prijímača, daného tzv. šumovým prahom) a nastavenej šírky pásma. Horná hranica DR je definovaná úrovňou vstupného signálu, pri ktorom sú intermodulačné produkty (IM) tretieho rádu práve na úrovni šumového prahu prijímača.



Obrázok 1: Prenosová charakteristika vf zosilňovača prijímača impulzného spektrometra JMR so šírkou pásma 1,8 MHz. Šírka pásma je daná rozdielom frekvencií, pri ktorých výstupný signál poklesne o 3 dB. Meranie sme previedli na frekvencii 30 MHz pri napäťovom zosilnení 77 dB, pomocou vf generátora Ch1–42 s výstupnou impedanciou  $50\Omega$ , zo zostavy na meranie amplitudovo-frekvenčných charakteristik. Výstupné napätie bolo merané širokopásmovým voltmetrov BM 495A. Ohyb prenosovej charakteristiky pri malých vstupných napätiach je spojený s prítomnosťou vlastných šumov zosilňovača, ktoré sa prejavujú na výstupe aj neprítomnosti signálu. Šumy môžu úplne „zničiť“ a silne maskovať slabý signál. Ohyb charakteristiky pri vyšších vstupných napätiach je spôsobený nelinearitou súčiastok zosilňovača a je sprevádzaný vznikom nelineárneho skreslenia.

Linearita prijímača je v rozhodujúcej miere určená línaritou vf zosilňovača. Prenosová charakteristika zosilňovacieho bloku meraná v bode A na schéme (pozri obrázok 2) je


znázornená na obrázku 1. Limitujúca úroveň vf napäťia na výstupe je 0,61 dBm (240 mV/50  $\Omega$ ), pri zosilnení 77 dB a prenosovej šírke pásma 1,8 MHz pre pokles o 3 dB. Lineárny dynamický rozsah základnej zložky je rovný 25,6 dB. Z charakteristiky je vidieť, že vstupná šumová úroveň zosilňovača sa pohybuje okolo 0,6  $\mu$ V a tomu zodpovedá výstupné napätie asi 8,7 mV. Minimálny vstupný detegovateľný signál (Žalud, 1977, 1986), ktorý je definovaný ako signál nachádzajúci sa 3 dB nad úrovňou šumu je približne 1,7  $\mu$ V.

## Meranie šumového čísla

Na meranie šumového čísla použijeme metódu opísanú Houlton (1978). Zariadenie (zostava), ktoré použijeme na meranie pozostáva z dvoch rovnako dlhých koaxiálnych káblov s charakteristickou impedanciou  $50\Omega$ . Ich konce sú ukončené (pripojené) na bezindukčné  $50\Omega$ -ové rezistory. Počas merania má jeden rezistor izbovú teplotu a druhý je ponorený do dewarovej nádoby s kvapalným dusíkom teploty 77 K. Výstupný šumový výkon rezistora je určený výrazom  $P_n = \Delta f k_B T$ , kde  $k_B$  je Boltzmannova konštanta ( $1,38 \cdot 10^{-23} \text{ JK}^{-1}$ ),  $\Delta f$  je šumová šírka pásma a  $T$  je teplota. Keď je  $\Delta f$  rovnaké pri oboch meraniach, pomer výstupného šumového výkonu je určený pomerom teplôt oboch rezistorov. Potom šumové číslo zosilňovača môžeme vyjadriť vztáhom

$$F = \frac{1 - \frac{T_L}{T_H}}{1 - \frac{P_{2L}}{P_{2H}}} \quad (1)$$

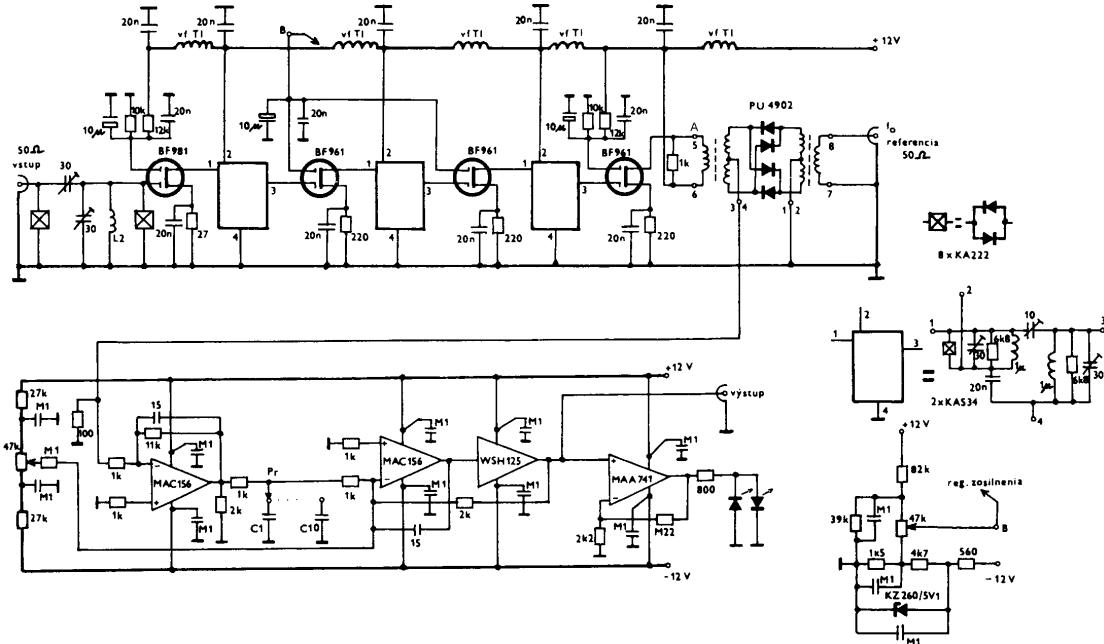kde  $T_L$  a  $T_H$  sú absolútne teploty rezistorov a  $P_{2L}$  a  $P_{2H}$  sú relatívne hodnoty šumového výkonu získané na výstupe zosilňovača. Zavedením označenia  $B = \frac{P_{2L}}{P_{2H}}$  pre pomer výstupných výkonov a pre  $T_L = 77\text{K}$  a  $T_H = 300\text{K}$ , predchádzajúcu rovnicu môžeme prepísať do tvaru



Obrázok 2: Schéma prijímača impulzného spektrometra JMR. Prijímač je koncipovaný ako úzkopásmový so šírkou pásma 1,8 MHz na strednej frekvencii 30 MHz. Dynamický rozsah je 25,6 dB pri vf zosilnení 77 dB. Vstupná šumová úroveň je približne 0,6 μV

$$F = \frac{0,743}{1 - B} \quad (2)$$

alebo

$$F[\text{dB}] = -1,288 - 10 \log(1 - B). \quad (3)$$

## Určenie šumového prahu

Meranie vykonáme napr. na prijímači so vstupným odporom  $50\Omega$  so šírkou pásma 1,8 MHz. Pokiaľ by prijímač nemal vlastný šum, na jeho výstupnom odpore by šumové napätie malo hodnotu

$$\frac{U_s}{2} = \frac{4\sqrt{RB}}{2} (\mu\text{V}, \text{k}\Omega, \text{MHz}) = \quad (4)$$

$$= \frac{4\sqrt{50 \cdot 10^{-3} \cdot 1,8}}{2} = 0,15 \mu\text{V}$$

(pri dokonalom impedančnom prispôsobení je na zaťažovacom odpore napätie polovičné).

Ked' je činiteľ šumu prijímača  $F = 8$ , to znamená asi toľko, že prijímač zvyšuje výstupný šumový výkon 8-krát, t. j. 2,83-krát v jednotkách napäcia ( $\sqrt{8}$ ). Skutočné šumové napätie na výstupných svorkách prijímača bude teda  $U' = 0,15 \cdot 2,83 = 0,4245 \mu\text{V} \approx 0,43 \mu\text{V}$ . Toto napätie môžeme vyjadriť vo vzťahu k výkonu 1 mW na  $50\Omega$  ako úroveň výkonu  $-114$  až  $-115 \text{ dBm}$ .<sup>1</sup> Presnejšie a jednoznačnejšie je určenie (meranie) šumového prahu a citlivosti vo výkonových jednotkách a logaritmickom pomeri. Šumový prah pre teplotu  $17^\circ\text{C}$  ( $T = 290 \text{ K}$ ) a šírku pásma 1 Hz je  $-174 \text{ dBm}$ . Postupným pripočítavaním ďalších príspevkov zistíme žiadanú hodnotu šumového prahu. Napr. ak šírka pásma  $B = 1,8 \text{ MHz}$  zodpovedá  $10 \log 1,8 \cdot 10^6 = 62,6 \text{ dB}$  a činiteľu šumu  $F = 8$  zodpovedá šumové číslo  $F[\text{dB}] = 10 \log 8 = 9,03 \text{ dB}$ , potom je šumový prah zosilňovača s touto šírkou pásma rovný súčtu jednotlivých príspevkov  $-174 \text{ dBm} + 62,6 \text{ dB} + 9,03 \text{ dB} = -102,4 \text{ dBm}$ . Ked'že normovaný odstup signálu od šumu je rovný 10 dB, potom je nor-

<sup>1</sup>Platí  $0 \text{ dBm} = 1 \text{ mW}$  čiže  $Y \text{ dBm} = 10 \log X$ , teda  $X = 10^{Y/10} \text{ mW}$  pričom  $U = \sqrt{XR}$ . Napríklad nech šumový prah má hodnotu  $-102 \text{ dBm}$ , potom šumové napätie na rezistore  $50\Omega$  zodpovedajúce tejto hodnote vypočítame podľa vzťahu  $U = \sqrt{10^{-102/10}} \cdot 50 \approx 56 \mu\text{V}$ .



movaná citlivosť rovná  $-174 \text{ dBm} + 62,6 \text{ dB} + +9,03 \text{ dB} + 10 \text{ dB} = -92,4 \text{ dBm}$ .

## Literatúra

DAVIES, E. R. 1993. *Electronics, Noise, and Signal Recovery*. Academic Press, London, 1993, ISBN 0-12-206131-4

HOULT, D. I. 1978. *The NMR Receiver: A Description and Analysis of Design*. Progress in NMR Spectroscopy, 1978, Vol. 12, pp. 41–77

ŽALUD, V. 1977. *Dynamický rozsah a intermodulace vysokofrekvenčných zesilovačů*. In: Sdělovací technika, č. 8, s. 311

ŽALUD, V. 1986. *Vysokofrekvenční přijímací technika*. SNTL – Alfa, Praha, 1993, s. 66